


CS1026

Lab #2

Jakub Slowinski

Student number:16319781

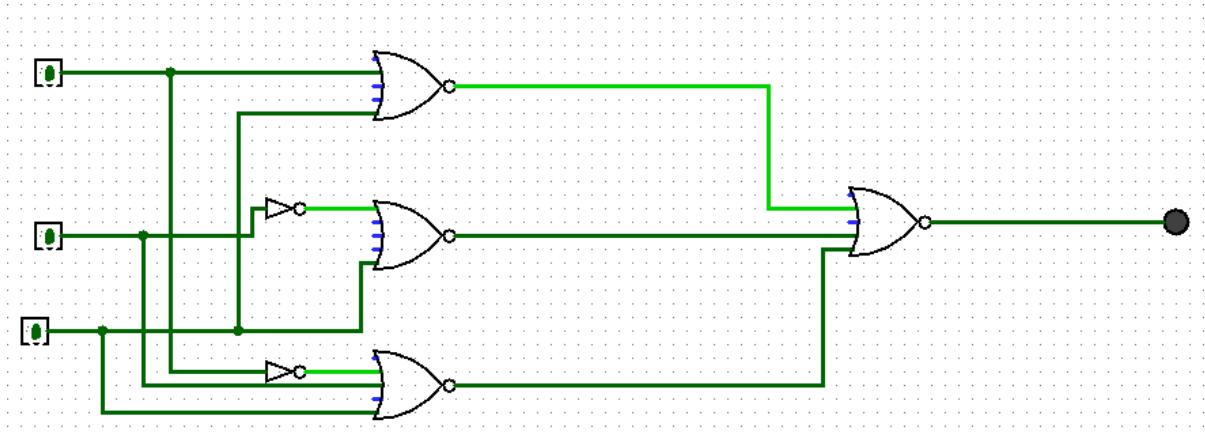POS function using NOR gates only • Implement:  $F = (X + Z)(Y' + Z)(X' + Y + Z)$



NOR gate logic

Inputs		Output
A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

$$F = (X+Z)(Y'+Z)(X'+Y+Z)$$

$$F = (A)(B)(C)$$

$$F' = (A')(B')(C')$$

$$F'' = (A'+B'+C')'$$

$$F' = (X'+Z'+Y+Z')(X+Y'+Z')$$

$$F' = Z' + (X'+Y)(X+Y')$$

$$F' = Z' + X'X + X'Y' + YX + YY'$$

$$F' = Z' + X'Y' + YX$$

$$F' = Z' + 1$$

$$F = Z$$

$$F = (A' \text{ nor } B' \text{ nor } C')$$

$$F = (X \text{ nor } Z) \text{ nor } (Y' \text{ nor } Z) \text{ nor } (X' \text{ nor } Y \text{ nor } Z)$$

Every time Z is set to 1 the LED lights up no matter what the other ones are configured to.